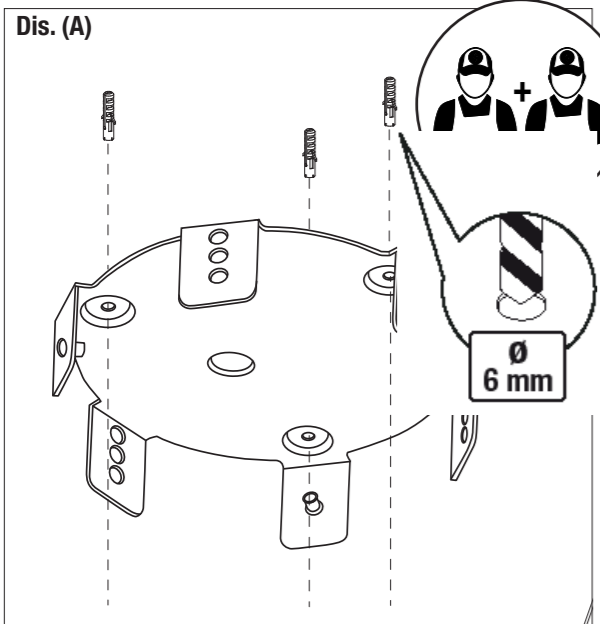


AURA S 3 ANELLI LED 90W


FISSAGGIO ROSONE - CEILING ROSE ASSEMBLY - BEFESTIGUNG DER ROSETTE - FIXATION DE LA ROSACE - FIJACION DEL FLORÓN




- I Fissare la base del rosone al plafone tramite appositi tasselli forniti.
- GB Secure the base of the ceiling rose to the ceiling using the supplied plugs.
- D Die Basis der Rosette mit den mitgelieferten Spezialdübeln an der Deckenleuchte befestigen.
- F Fixer la base de la rosace au plafond au moyen des chevilles spécifiques fournies.
- E Fije la base del florón al plafón mediante los pertinentes tacos suministrados.

È POSSIBILE GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO SOLO SEGUENDO SCRUPolosAMENTE GLI SCHEMI DI MONTAGGIO DI SEGUITO RIPOrtATI - IT IS ONLY POSSIBLE TO GUARANTEE OPERATION BY STRICTLY FOLLOWING THE ASSEMBLY DIAGRAMS BELOW - EINE EINWANDFREIE FUNKTION KANN NUR GEWÄHRLEISTET WERDEN, WENN DIE FOLGENDEN MONTAGEPLÄNE GENAUESTENS EINGEHALTEN WERDEN - SEUL LE RESPECT SCRUPULEUX DES SCHÉMAS DE MONTAGE REPORTÉS CI-DESSOUS PERMET DE GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT - ES POSIBLE GARANTIZAR LA OPERACIÓN CORRECTA SOLO DESPUÉS DE HABER SEGUIDO ESCRUPulosAMENTE LOS SIGUIENTES DIAGRAMAS DE MONTAJE

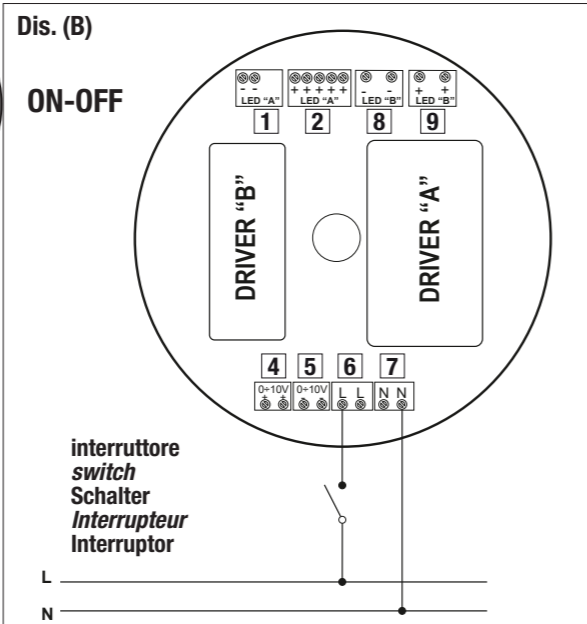SCHEMI CABLAGGIO ALIMENTAZIONE (DRIVER) - POWER SUPPLY WIRING DIAGRAMS (DRIVER) - SCHALTPLÄNE FÜR DIE STROMVERSORGUNG (DRIVER) - SCHEMAS DE CÂBLAGE D'ALIMENTATION (DRIVER) - DIAGRAMAS DE CABLEADO ELÉCTRICO (DRIVER)




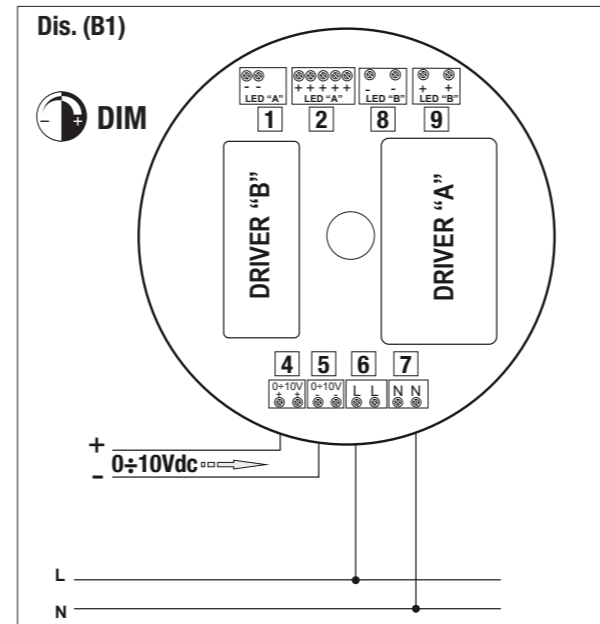- I Versione ON-OFF collegare la linea 220V. ai morsetti 6 e 7.
- GB Version ON-OFF, connect the 220V line to terminals 6 and 7.
- D Version ON-OFF die Leitung 220V an die Klemmen 6 und 7 anschließen.
- F Pour la version ON-OFF, brancher la ligne à 220 V aux bornes 6 et 7.
- E La versión ENCENDIDO-APAGADO conecta la línea de 220V a los bornes 6 y 7.




- I Versione DIMMERABILE collegare la linea 220V. ai morsetti 6 e 7 fili dimmerazione + e - ai morsetti 4 e 5.
- GB DIMMABLE version, connect the 220V line to terminals 6 and 7 Dimming wires + e - to terminals 4 and 5.
- D DIMMBARE Version, die Leitung 220V an die Klemmen 6 und 7 und die Dimmer-Drähte an die Klemmen 4 und 5 anschließen.
- F Pour la version DIMMABLE brancher la ligne à 220 V aux bornes 6 et 7 et les fils de réglage + et - aux bornes 4 et 5.
- E Versión REGULABLE para conectar la línea 220V a los bornes 6 y 7, cables de regulación + y a los bornes 4 y 5.

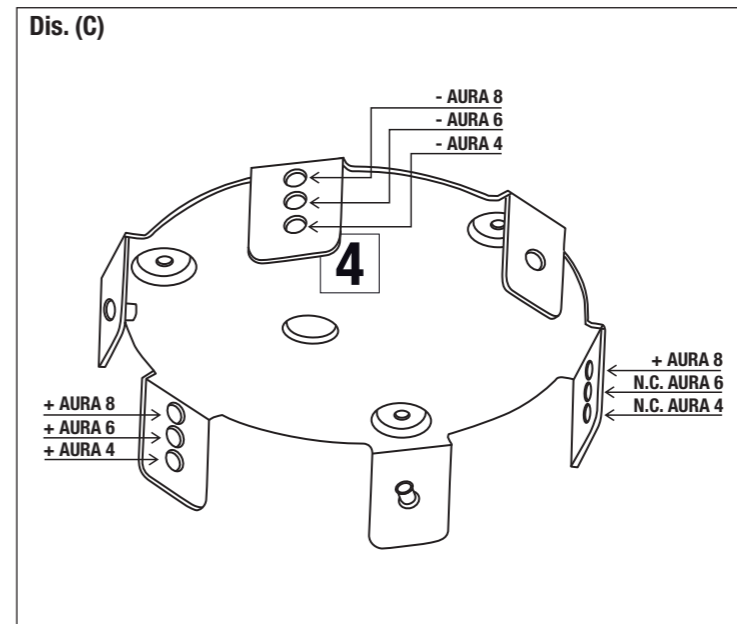
SCHEMI FISSAGGIO MECCANICO - MECHANICAL INSTALLATION DIAGRAMS - MECHANISCHE BEFESTIGUNGSPLANE - SCHEMAS DE FIXATION MECANIQUE - DIAGRAMAS DE FIJACION MECÁNICA



- I Installare gli anelli partendo dal più grande. Infilare i fili elettrici e meccanici nei fermafili dell'apposito rosone. Inserire i fili negativi di ogni anello seguendo esattamente questo disegno.
- GB Install the rings starting from the largest one. Insert the electrical and mechanical wires into the wire clamps of the ceiling rose. Insert the negative wires of each ring by strictly following this drawing.
- D Die Montage mit dem größten Ring beginnen. Die elektrischen und mechanischen Drähte in den vorgesehenen Kabelhalter an der Rosette einführen. Die negativen Drähte jedes Rings unter der genauen Befolgung dieser Zeichnung einführen.
- F Installer les anneaux en commençant par le plus grand. Enfiler les fils électrique et mécaniques dans les serre-câbles de la rosace spécifique. Insérer les fils négatifs de chaque anneau en respectant scrupuleusement ce dessin.
- E Instale los anillos partiendo del más grande. Inserte los cables eléctricos y mecánicos en las abrazaderas de alambre del pertinente florón. Inserte los cables negativos de cada anillo siguiendo exactamente este dibujo.

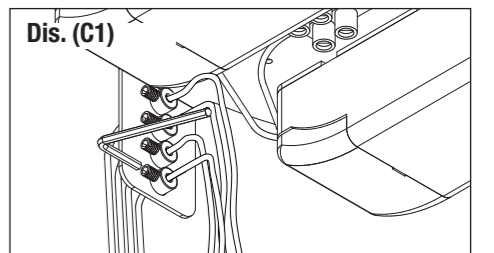


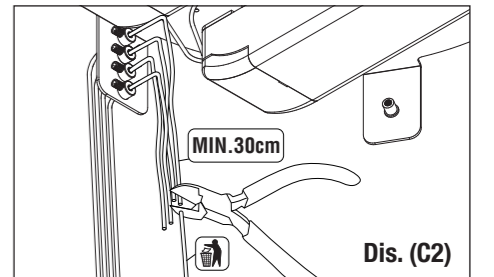- I Serrare i fermafili tramite il grano e chiave a brugola (forniti).
- GB Secure the wire clamps using the grub screw and hex key (supplied).
- D Die Kabelhalter mit dem Stift und einem Inbusschlüssel (mitgeliefert) festziehen.
- F Serrer les serre-câbles avec la vis et la clé Allen (fournies).
- E Apriete las abrazaderas de alambre con el pasador y la llave Allen (suministrados).



- I Tagliare i fili in eccedenza per facilitare la chiusura del rosone.
- GB Cut any excess wires to make it easier to close the ceiling rose.
- D Die überschüssigen Drähte abschneiden, um das Schließen der Rosette zu erleichtern.
- F Couper les fils en excès afin de faciliter la fermeture de la rosace.
- E Corte los cables para facilitar el cierre del florón.

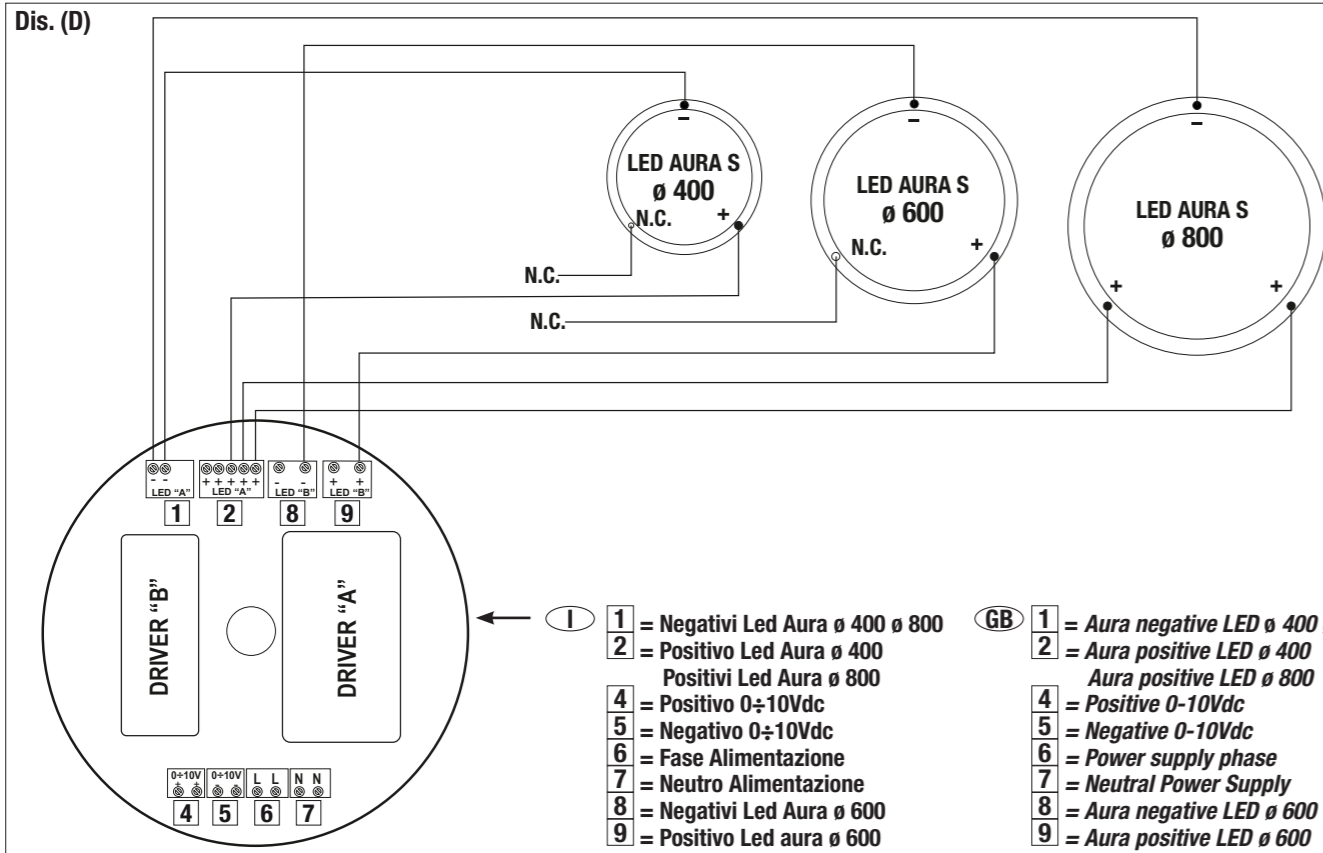SCHEMI CABLAGGIO ANELLI - RING WIRING DIAGRAMS - SCHALTPLÄNE DER RINGE - SCHEMAS DE CÂBLAGE DES ANNEAUX - DIAGRAMA CABLEADO ANILLOS



- I Collegare i fili dei vari anelli seguendo lo schema di cablaggio, per un corretto cablaggio si dovrà innanzitutto identificare tutti i negativi degli anelli, indicati alla base dell'anello stesso e allinearli in modo tale che l'inserimento avvenga nella medesima posizione sul rosone, a collegamento avvenuto verificare l'accensione della lampada.
- GB Connect the wires of the various rings by following the wiring diagram. For correct wiring, you must first identify all the negative wires of the rings, indicated at the base of the ring itself and align them in such a way that they are inserted in the same place on the ceiling rose. Once completed, check that the lamp lights up.
- D Die Drähte der verschiedenen Ringe gemäß dem Schaltplan anschließen. Für eine korrekte Verdrahtung müssen zuerst alle negativen Drähte der Ringe festgestellt werden, die an der Basis des Rings selbst angegeben sind, und so ausgerichtet



- D 1 = Negativ Led Aura ø 400 ø 800
- 2 = Positiv Led Aura ø 400
- 3 = Positiv Led Aura ø 800
- 4 = Positiv 0÷10Vdc
- 5 = Negativ 0÷10Vdc
- 6 = Phase Versorgung
- 7 = Nullleiter Versorgung
- 8 = Negativ Led Aura ø 600
- 9 = Positiv Led Aura ø 600

- F 1 = Bornes négatives LED Aura ø 400 ø 800
- 2 = Borne positive LED Aura ø 400
- 3 = Bornes positives LED Aura ø 800
- 4 = Borne positive 0÷10 Vdc
- 5 = Borne négative 0÷10 Vdc
- 6 = Borne de phase d'alimentation
- 7 = Borne neutre d'alimentation
- 8 = Bornes négatives LED Aura ø 600
- 9 = Borne positive LED Aura ø 600

- E 1 = Negativos Led Aura ø 400 ø 800
- 2 = Positivo Led Aura ø 400
- 3 = Positivos Led Aura ø 800
- 4 = Positivo 0÷10Vdc
- 5 = Negativo 0÷10Vdc
- 6 = Fase Alimentación
- 7 = Neutro Alimentación
- 8 = Negativos Led Aura ø 600
- 9 = Positivo Led aura ø 600

- werden, dass sie auf der Rosette in der gleichen Position eingeführt werden. Danach ist die Einschaltung der Lampe zu prüfen.
- F Brancher les fils des divers anneaux selon le schéma de câblage. Pour un câblage correct, identifier d'abord toutes les bornes négatives des anneaux, indiquées à la base de ces derniers, et les aligner de manière à ce que l'insertion s'effectue dans la même position sur la rosace. Une fois le branchement effectué, vérifier l'allumage de la lampe.
- E Conecte los cables de los distintos anillos de acuerdo con el diagrama de cableado. Para un cableado correcto, primero debe identificar todos los puntos negativos de los anillos, indicados en la base del mismo anillo, y alinearlos para que la inserción se realice en el misma posición en el florón. Una vez que se haya realizado la conexión, verifique que la lámpara esté encendida.

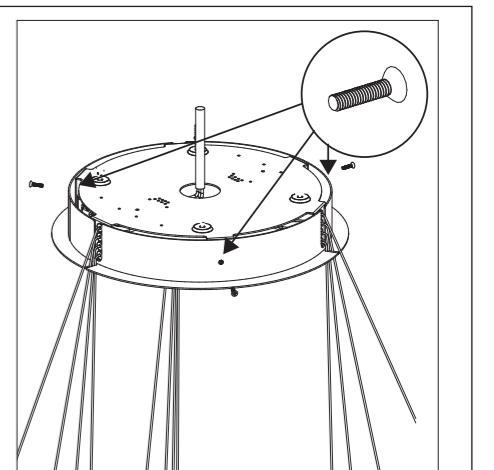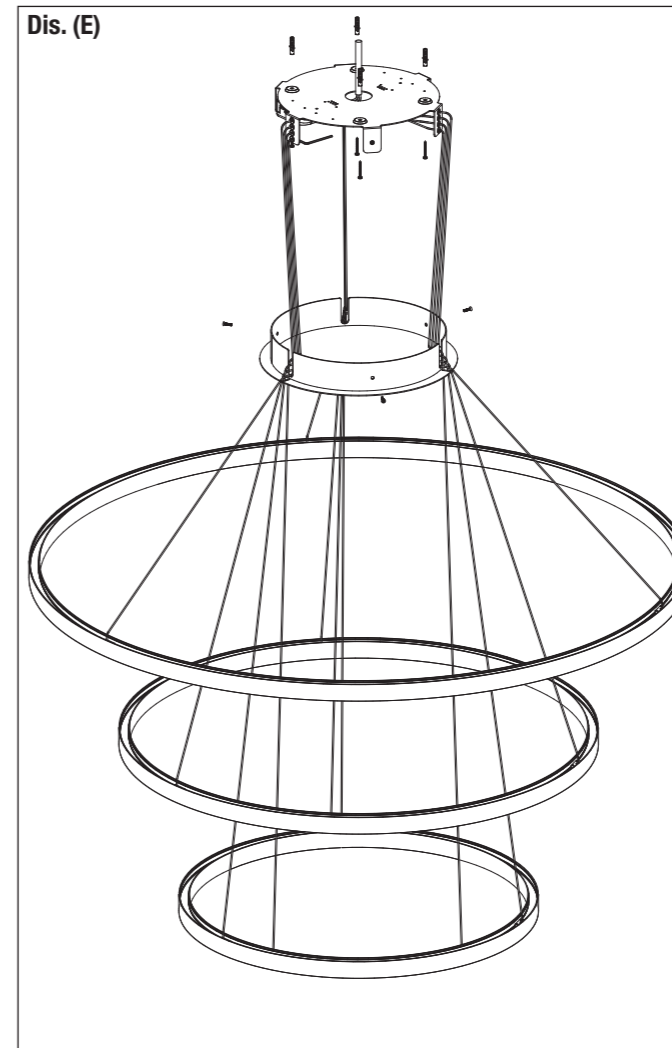CHIUSURA ROSONE - CLOSING THE CEILING ROSE - SCHLISSUNG DER ROSETTE - FERMETURE DE LA ROSACE - CIERRE DEL FLORÓN



- I Chiudere il coprirosone mediante il serraggio di 3 viti a croce (fornite).
- GB Close the ceiling rose cover by securing the 3 cross-head screws (supplied).
- D Die Abdeckung der Rosette durch das Festziehen der 3 Kreuzschlitzschrauben (mitgeliefert) schließen.
- F Fermer le couvercle de la rosace en serrant 3 vis en croix (fournies).
- E Cierre el cubre florón apretando los 3 tornillos a cruz (suministrados).



MI-70130 - REV. "1"
A.T. - 03/21